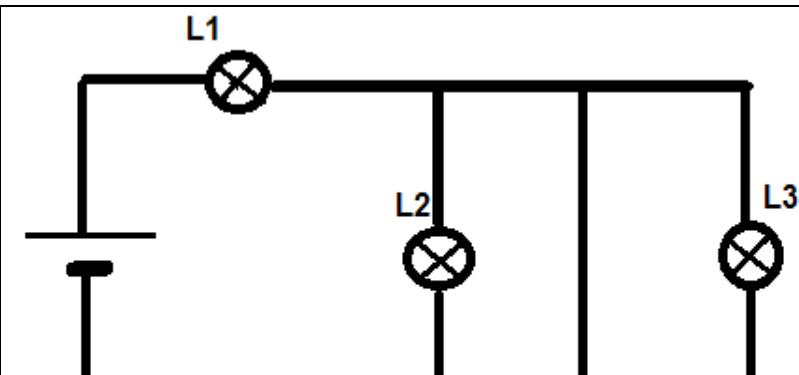


التمرين الأول: لاحظ المخطط النظامي للدارة الكهربائية ثم أجب على الأسئلة.



س1- أرسم مسلك التيار على الشكل الأيسر؟


س2- ضع دائرة على رمز العناصر المستقصرة مما يلي؟

L3	L2	L1
----	----	----

س3- ضع دائرة على رمز المصايبع التي يتوجه؟

L3	L2	L1
----	----	----

التمرين الثاني:

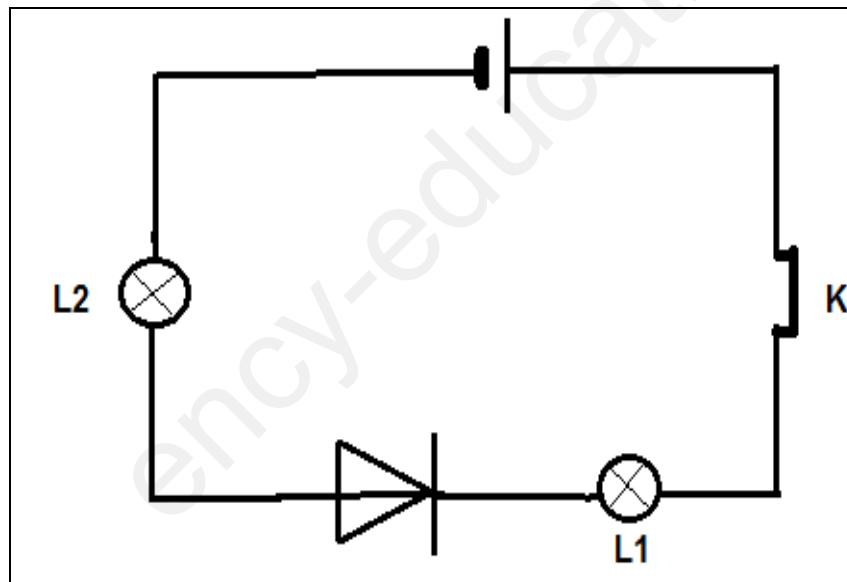

س1- مثل مساري التيار؟

س2- أكمل الفراغ بكلمة "يتوجه" أو "لا يتوجه"


.....L1 المصباح

.....L2 المصباح

.....الصمام الكهروضوئي

الوضعية الإدماجية:

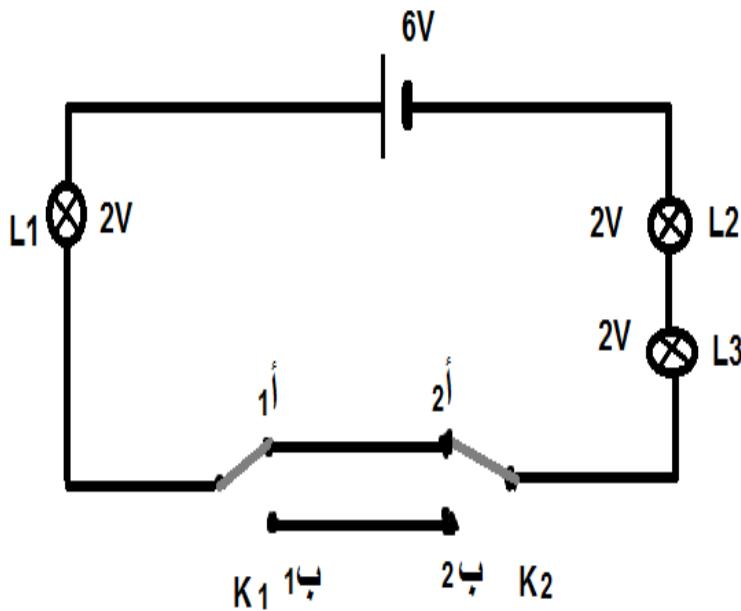الشكل على اليسار يمثل مخطط دارة كهربائية درستها.



س1- سم نوع الدارة، و ما الهدف من استعمالها؟

ج1- نوعها
و الهدف من استعمالها

س2- كيف تم ربط المصايب؟

ج2- ربطت على

س3- كيف تتوقع حالة التوهج؟

ج3- أتوقع أن يكون التوهج
س4- أتلف المصباح L2 ، ماذا يحدث للمصايب الأخرى؟

ج4-
.....

س5- لديك سلك ناقل، كيف تستعمله لتوجه المصايبان الغير تالفن L1 و L3؟ وضح على الشكل.

ج5-
.....

س6- كيف تتوقع حالة التوهج للمصايبان؟

ج6- أتوقع
.....

س7- أكمل فراغات جدول الحقيقة؟

القاطعة K1	القاطعة K2	المصباح L1	المصباح L2	المصباح L3
أ1	أ2			
ب1	ب2			
أ1	ب2			
ب1	أ2			


لا تصرف مبكرا، و حاول مراجعة ورقتك أكثر من مرة

تمنياتي لكم بالنجاح— أستاذ المادة: قرقب عبد الحكيم

١٩٥٥/٢٠

التمرين الأول: لاحظ المخطط النظامي للدارة الكهربائية ثم أجب على الأسئلة.

٤١

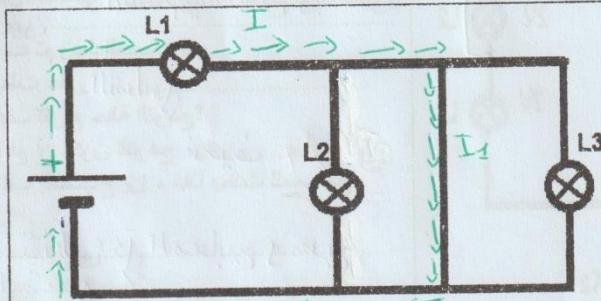

س-1- أرسم مسلك التيار على الشكل الأيسر؟


س-2- وضع دائرة على رمز العناصر المستقمرة مما يلي؟

L3 L2 L1

س-3- وضع دائرة على رمز المصايبع التي تتوجه؟

L3 L2 L1

٤١
التمرين الثاني:

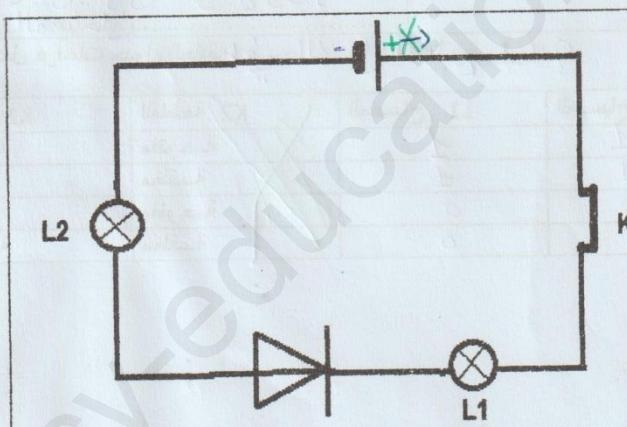

س-1- مثل مساري التيار؟

س-2- أكمل الفراغ بكلمة "يتوجه" أو "لا يتوجه"


المصباح L1 لا يتوجه

المصباح L2 لا يتوجه

الصمام الكهروضوئي لا يتوجه

الوضعيّة الانساجيّة

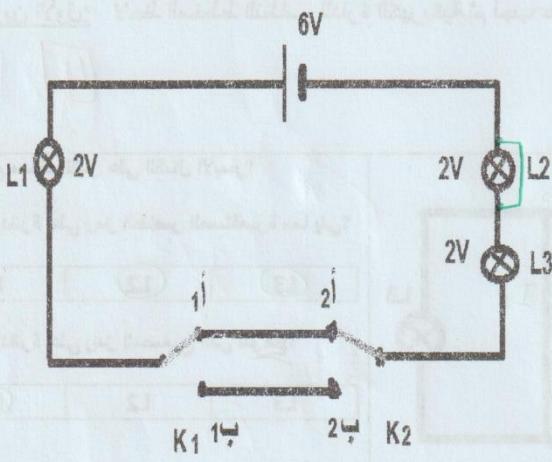الشكل على اليسار يمثل مخطط دارة كهربائية درستها.



٩- أكمل فراغات جدول الحقيقة في حالة كل المعايير بستة معايير.

المصباح L3	المصباح L2	المصباح L1	القطاعة K2	القطاعة K1
1	1	1	X	أ
1	1	1		ب
0	0	0		أ
0	0	0		ب