

نشاط 01:


دائرة التحكم والاستطاعة للمحرك خ/خ

س01:- ماهو دور كل من المقاحل والثنائيات في التركيب.

- ماهو دور المدخل SR ؟

- اكمل رسم دائرة سجل الازاحة

- دائرة سجل التحكم في المحرك خ/خ :

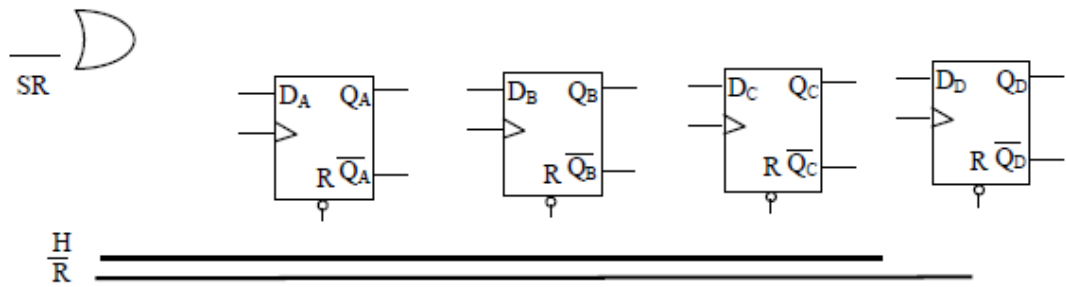

نشاط 02:

س01: من دائرة التحكم في المحرك أوجد معادلتين D_A و D_B بدلالة Q_B , Q_A , CM

دائرة التحكم في المحرك خطوة بخطوة:

- في كل حالة يتم تغذية طورين في الساكن في آن واحد.

