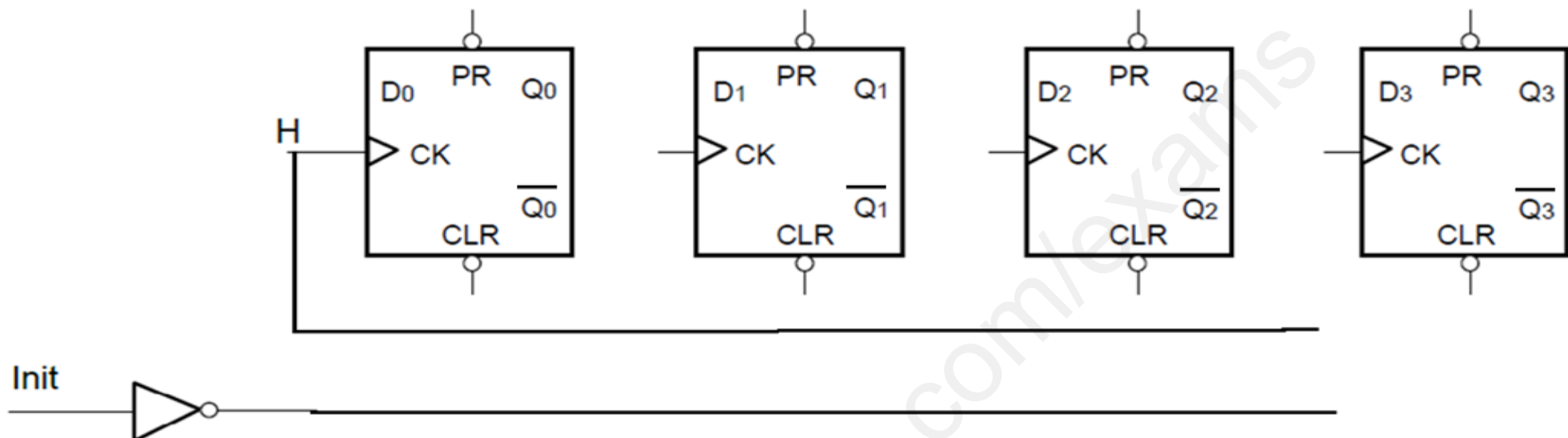


(3ن)

2



الجدول التشغيل

H	Q ₀	Q ₁	Q ₂	Q ₃
	1	0	1	0
↑				
↑				
↑				
↑				

(5,1ن) + (4ن)

المداخل و

س 10 اوجد معادلات

المخارج (5,1ن) $D_1 = \dots$ (5,2,0) $D_2 = \dots$ (5,2,0) $D_3 = \dots$ (5,7,0) $D_0 = \dots$

س 11 بعد كم جبهة صاعدة تعود القيمة الابتدائية الى مخارج القلابات (5,2,0ن) ج 12 مستعينا بالمخطط الزمني اوجد العلاقة بين T_{Q4} و T_H (5,0ن)